Tête 100 W pilotable — famille SLO-100

Révision 0.2 du 8 novembre 2026 (Raspberry Pi 4, entrée TS808 ‖ HM-2 par VCA, gate analogique), générée par slo_sch.py et vérifiée contre la simulation (check_sch.py).

Les feuilles sont reliées par des étiquettes globales : B+1 à B+5, B+BUF, B+WCF, B+EXT, HEAT_*, BIAS_*, signaux de pilotage.

Chaque broche porte le nom de son nœud ; les noms suivent la simulation SPICE (voir NETMAP dans check_sch.py).

Alimentation

File: alimentation.kicad_sch

Préampli

File: preampli.kicad_sch

Tone stack et déphaseur

File: tone_pi.kicad_sch

Puissance

File: puissance.kicad_sch

Boîtier d'entrée

File: boitier_entree.kicad_sch

Pilotage

File: pilotage.kicad_sch

Commandes

File: commandes.kicad_sch

VCA et noise gate

File: vca_gate.kicad_sch

Haute tension mortelle (jusqu'à 535 V à vide). Ne pas intervenir sous tension ; décharger les condensateurs.


Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /
File: slo-pilote.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100


Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/9

Secteur et transformateur

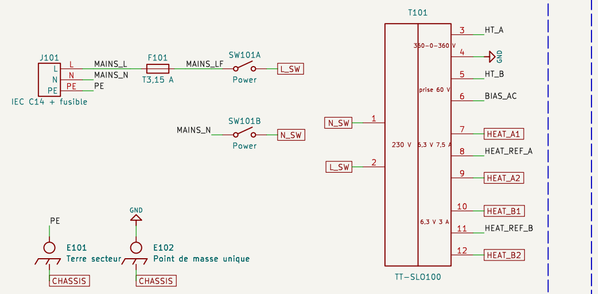


PE : vis dédiée, rondelle éventail et contre-écrou. La masse du montage rejoint le châssis en un seul point (E102).

Redressement et filtrage HT

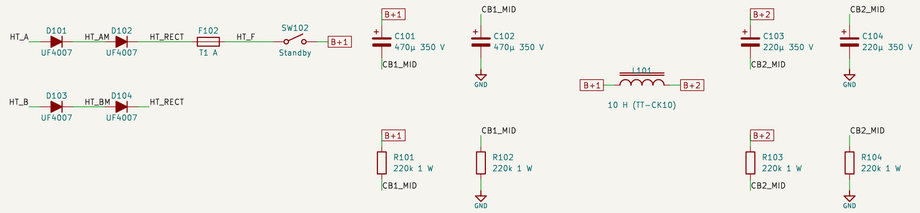


B+1 : 2 × 470 µF 350 V en série (235 µF) ; B+2 : 2 × 220 µF 350 V en série.

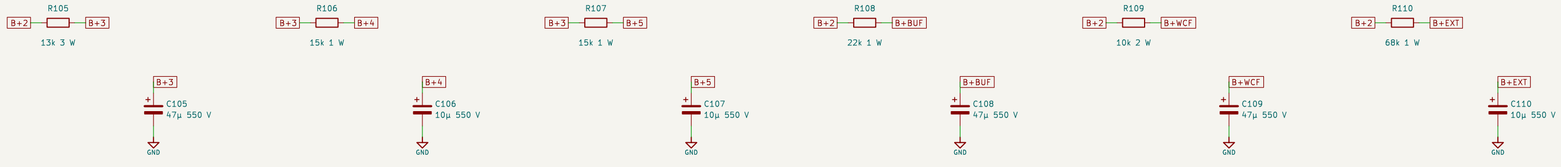Chaîne de filtrage et cellules dédiées (condensateurs ≥ 550 V : à vide les nœuds montent vers 535 V)




Tensions au repos (simulation) : B+1 501, B+2 499, B+3 386, B+4 368, B+5 360, B+BUF 404, B+WCF 416, B+EXT 358 V

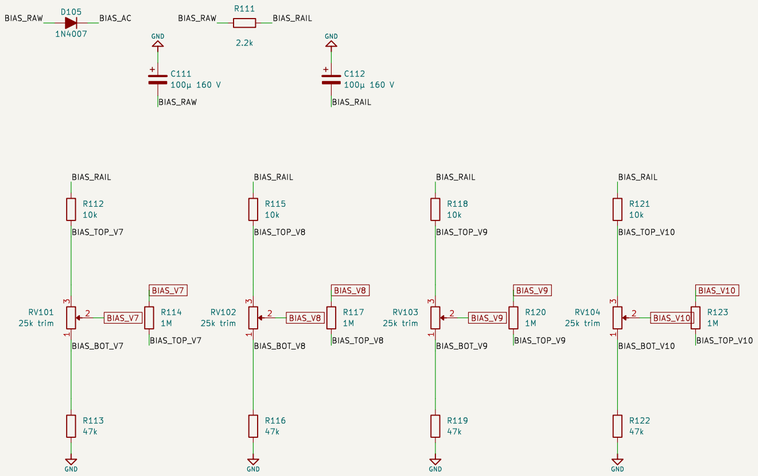Polarisation individuelle (prise 60 V ; réglage de −43 à −66 V)



La résistance de 1 M ramène la grille au plus négatif si le curseur perd le contact.

Filaments surélevés

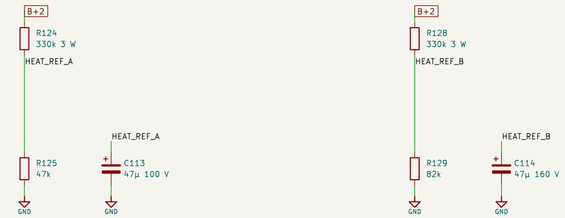

HEAT_A (6,3 V 7,5 A) : V1, V2, V3, V5 et les 6L6GC, à +62 V. HEAT_B (6,3 V 3 A) : V4 et V6, à +99 V.

Points milieux des enroulements 6,3 V (TT-SLO100) reliés aux références ; paires torsadées.


Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Alimentation/
File: alimentation.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Alimentation HT, polarisation, filaments


Size: A2	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 2/9

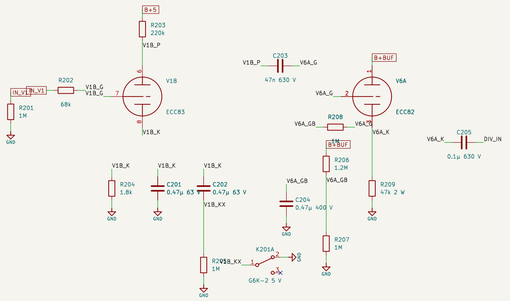V1B — premier étage, buffer V6A et diviseurs +5




Relais K201 au repos : découplage complet (1 µF) ; activé : 0,47 µF.

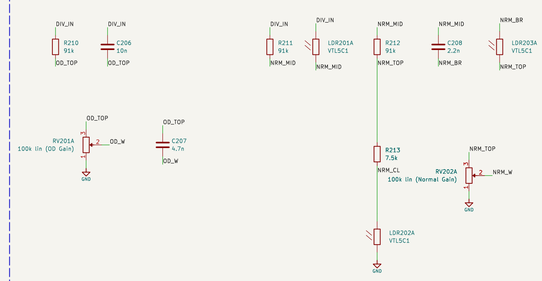Diviseurs de gain OD et Normal (crunch / clean / bright par LDR)




LDR201 passante = crunch ; LDR202 passante = clean (+25) ; LDR203 passante = bright.

V1A — canal clair

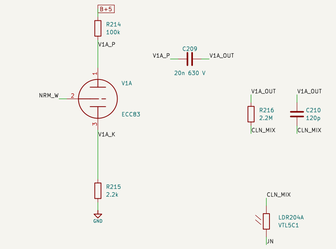


LDR204 coupe le canal clair quand l'étage supplémentaire est en service.

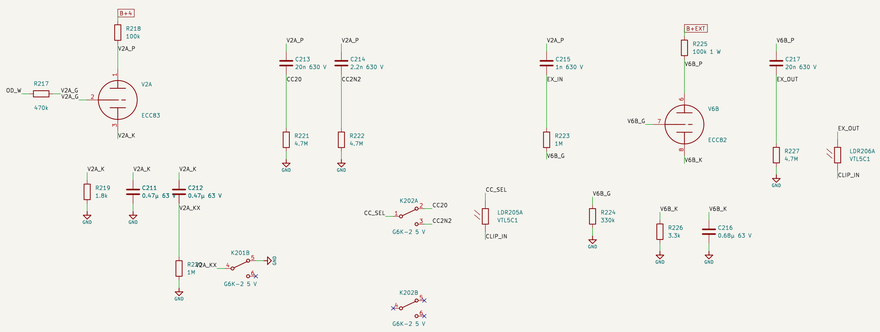V2A — OD Preamp 2, liaison commutable et étage supplémentaire V6B




K202 au repos : 20 nF ; activé : 2,2 nF. Les 4,7 M gardent chargé le condensateur non sélectionné.

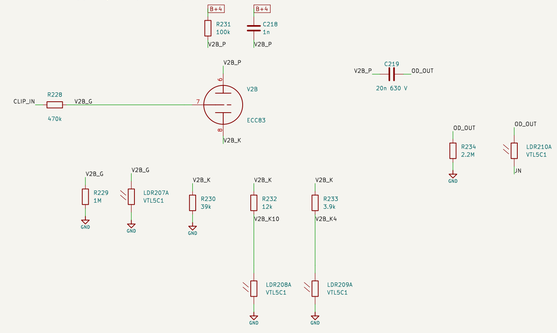V2B — cold clipper (39 k / ~10 k / ~4,4 k)




Changer LDR208 / LDR209 déplace la polarisation : toujours sous mute (50 ms avant, 300 ms après).

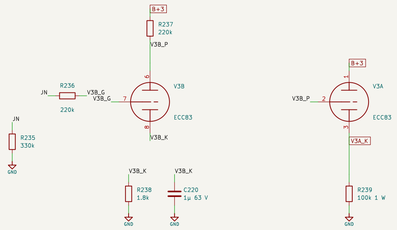V3B — OD4, étage principal de distorsion ; V3A — cathode follower



V3A attaque l'atténuateur de la White CF (feuille Tone stack et déphaseur).

Chauffage du préampli

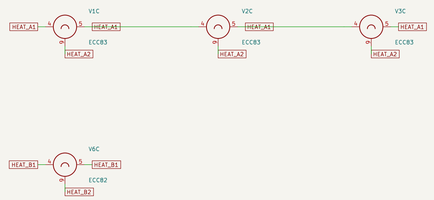

ECC83/ECC82 en 6,3 V : broches 4 et 5 reliées, 9 à l'autre fil.


Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Préampli/
File: preampli.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Préampli : V1, V6, V2, V3


Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 3/9

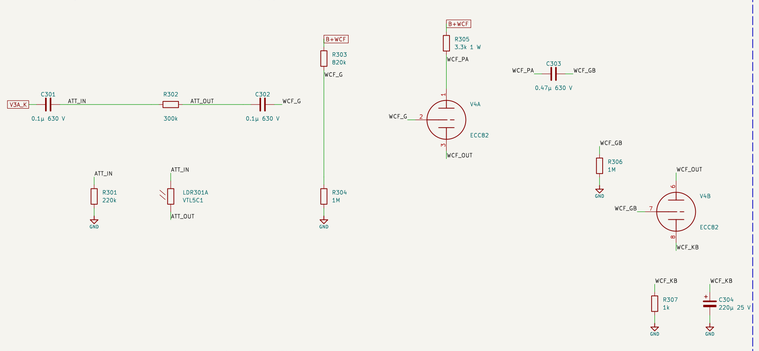Atténuateur de poussée et White cathode follower (V4)




LDR301 passante = poussée. Ses deux bornes sont à 0 V continu (entre C301 et C302).

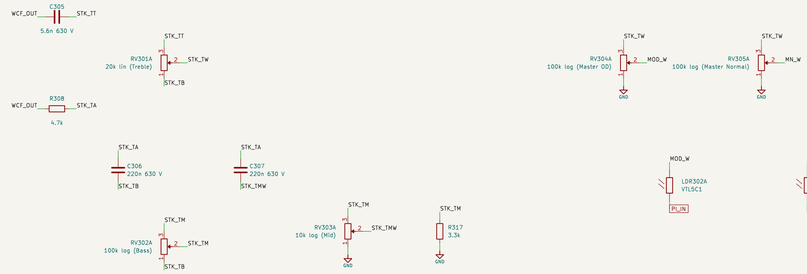Tone stack +10 et masters (pots ALPS motorisés)



Mid : 10 k log et 3,3 k en parallèle (2,5 k aux extrémités) ; à ±1 dB de la famille de courbes d'un 2,5 k.

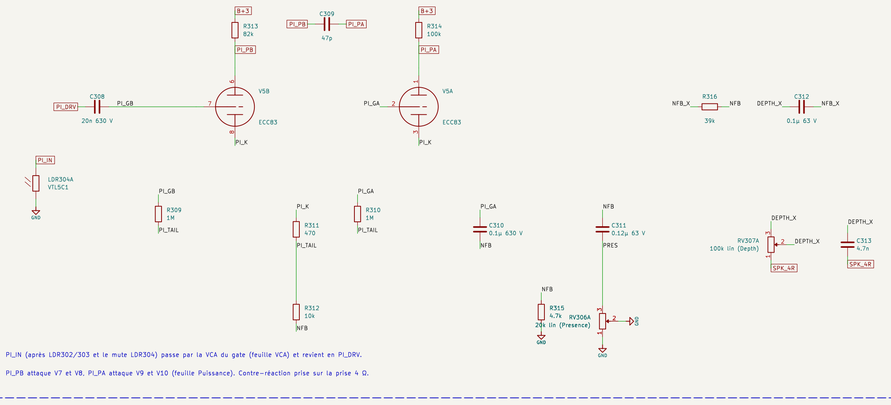Déphaseur (V5), mute et contre-réaction (presence, depth)



PI_IN (après LDR302/303 et le mute LDR304) passe par la VCA du gate (feuille VCA) et revient en PI_DRV.

PI_PB attaque V7 et V8. PI_PA attaque V9 et V10 (feuille Puissance). Contre-réaction prise sur la prise 4 Ω.

Chauffage




Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Tone stack et déphaseur/
File: tone_pi.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Atténuateur, White CF, tone s


Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 4/9

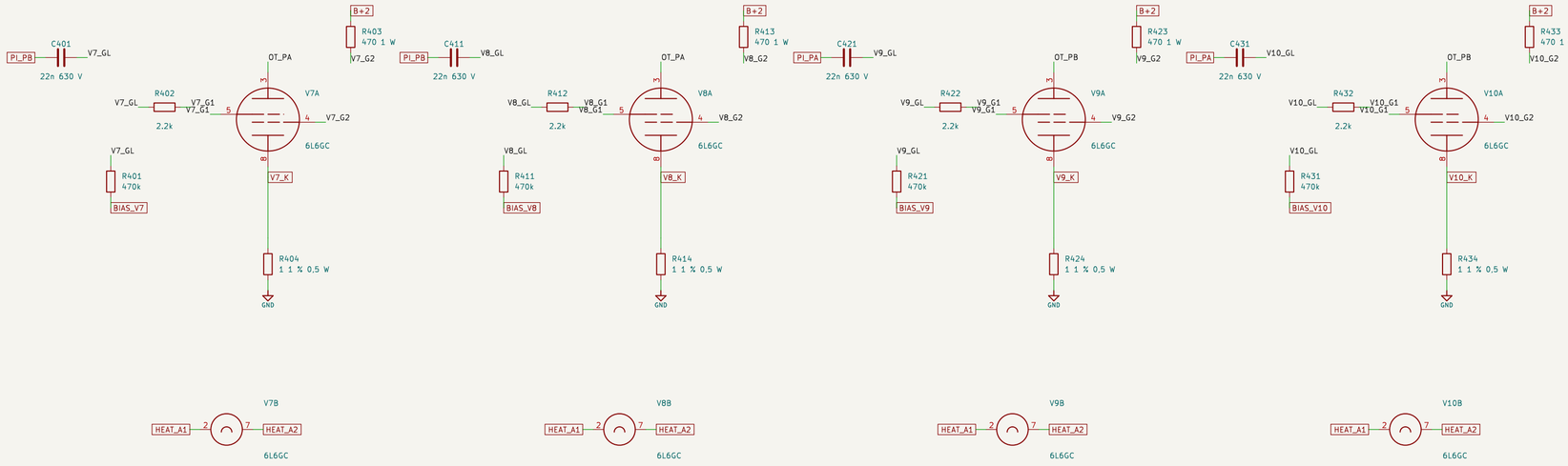
4 × 6L6GC, polarisation individuelle, mesure du courant par 1 Ω



Courant de repos : 38 mA par lampe, soit 38 mV sur la résistance de 1 Ω (mesure Vx_K vers le pilotage).

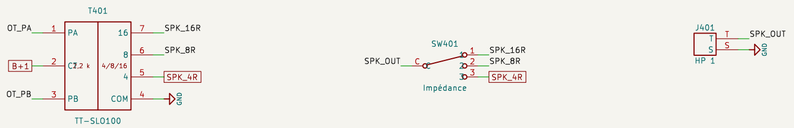Transfo de sortie, sélecteur d'impédance et sorties HP



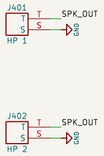

Le point milieu du primaire reçoit B+1 ; la contre-réaction part de la prise 4 Ω (SPK_4R) quel que soit le sélecteur.


Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)

Sheet: /Puissance/
File: puissance.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Étage de puissance 4 × 6L6


Size: A2	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 5/9

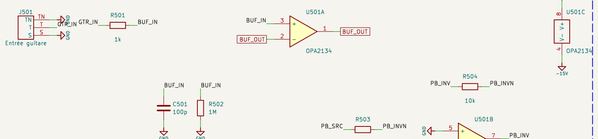Entrée, buffer et inverseur de polarité du chemin B




BUF_OUT attaque la TS, la HM-2, l'envoi d'insert et la détection du gate (feuille VCA).

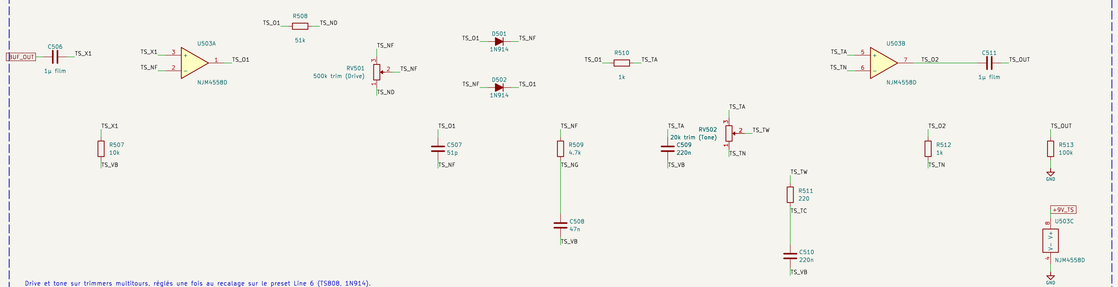Tube Screamer TS808 d'origine (9 V) ; niveau par la VCA du chemin A



Drive et tone sur trimmers multitours, réglés une fois au recalage sur le preset Line 6 (TS808, 1N914).

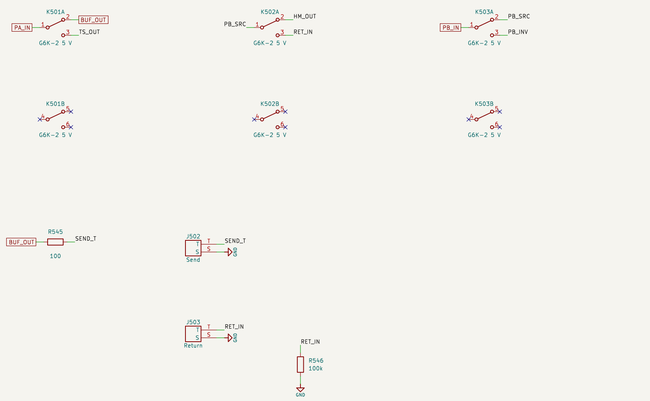
Sélection des chemins : TS, insert, polarité



Au repos : chemin A = guitare tamponnée (TS hors service), chemin B = clone HM-2, polarité directe.

L'insert reçoit la guitare tamponnée ; une HM-2 du commerce s'y compare directement au clone.

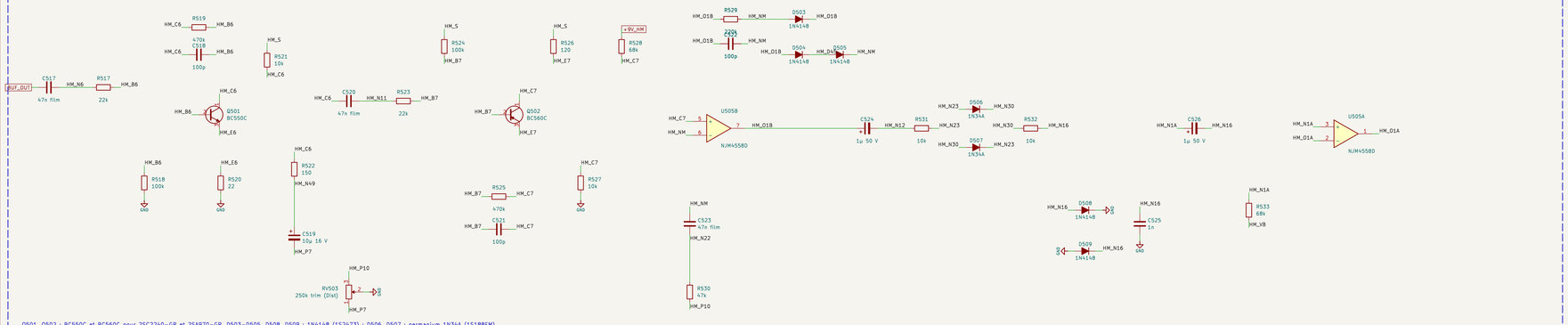
HM-2 (schéma Boss MIJ) : préampli à transistors, écrêtage, zone morte germanium (9 V)



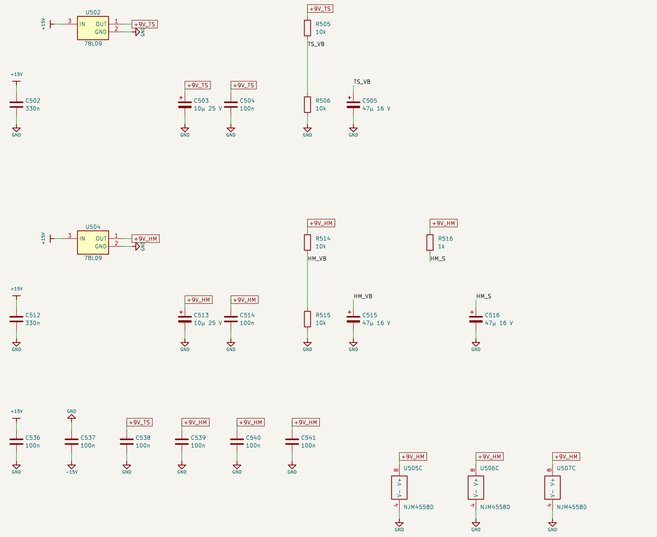Q501, Q502 : BC550C et BC560C pour 2SC2240-GR et 2SA970-GR. D503–D505, D508, D509 : 1N4148 (1S2473) ; D506, D507 : germanium 1N34A (1S1888FM).

Dist (RV503) : extrémités vers le collecteur de Q501 (150 Ω + 10 µF) et vers la jambe de masse de U505B ; curseur à la masse.


Alimentations 9 V séparées (TS, HM-2) et découplage



HM-2 : 9 V régulés, comme une pile neuve (l'adaptateur Boss ACA donnait ≈ 9 V après 330 Ω et une diode).

HM_S : alimentation filtrée du préampli à transistors (R10 1 k et C5 47 µF d'origine).

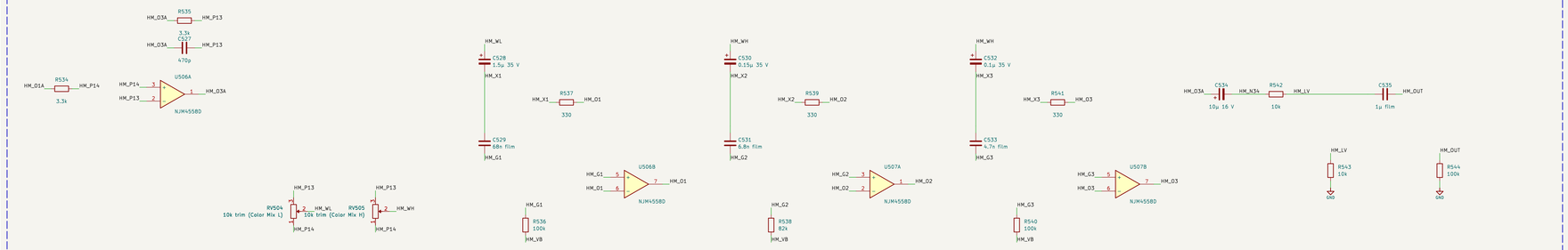HM-2 : Color Mix (gyrateurs 84 Hz, 0,95 et 1,26 kHz) et sortie au niveau maximal




Color Mix : potentiomètres entre les entrées + et − de U506A, curseurs vers les gyrateurs (L = 330 Ω × 100 k × 68 nF).

À fond (curseur côté −) : +20 dB à 84 Hz, +22 dB à 0,95 et 1,26 kHz (spice/hm2.py). Level fixé au maximum : 10 k + 10 k : le niveau passe par la VCA du chemin B.

Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)


Sheet: /Boîtier d'entrée/	
File: boîtier_entrée.kicad_sch	
Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Buffer, Tube Screamer TS808	
Size: A1 — Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 6/9

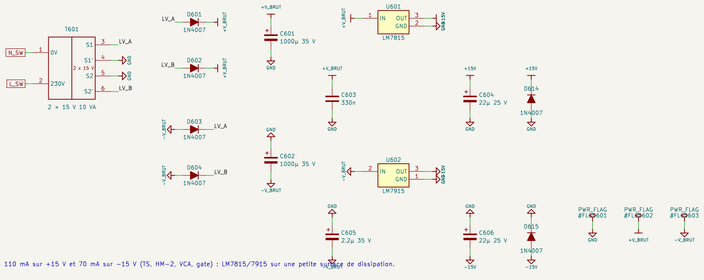Alimentation ±15 V de l'entrée et des VCA (transfo séparé 2 × 15 V, 10 VA)



≈ 110 mA sur +15 V et 70 mA sur −15 V (TS, HM−2, VCA, gate) : LM7815/7915 sur une petite surface de dissipation.

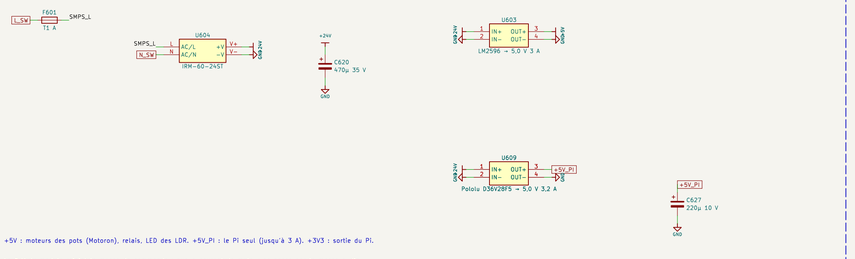
Alimentation 24 V (module secteur) : robot, +5 V des moteurs et relais, +5V_PI du PI



+5V : moteurs des pots (Motoron), relais, LED des LDR. +5V_PI : le PI seul (jusqu'à 3 A). +3V3 : sortie du PI.

Le 0 V du module rejoint la masse de commande : aucun courant de moteur ne passe par la masse audio.

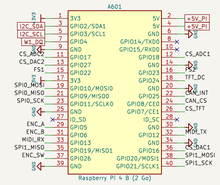Raspberry PI 4 B (contrôleur unique) et HAT CAN enfiché



config.txt : dtparam=spi=on ; dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=25 ; dtoverlay=spi1-3cs ;


dtoverlay=uart5 (MIDI 31 250 bauds) ; dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4 ; dtoverlay=disable-wifi ; dtoverlay=disable-bt.

CS_DAC2 sur GPIO27 en sélection logicielle. GPIO14/15 restent au RS485 du HAT (inutilisé). GPIO4 libre (RSE non câblé).


Système en lecture seule (overlay), presets écrits de façon atomique sur une partition à part ; chien de garde actif.

Ethernet : RJ45 du PI relié par un cordon court à la traversée etherCON NEBFDP de la face arrière.

Interface : écran, encodeur, pédalier

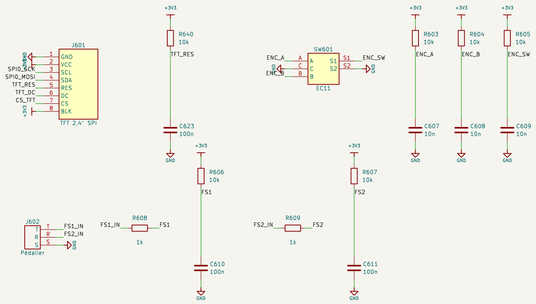

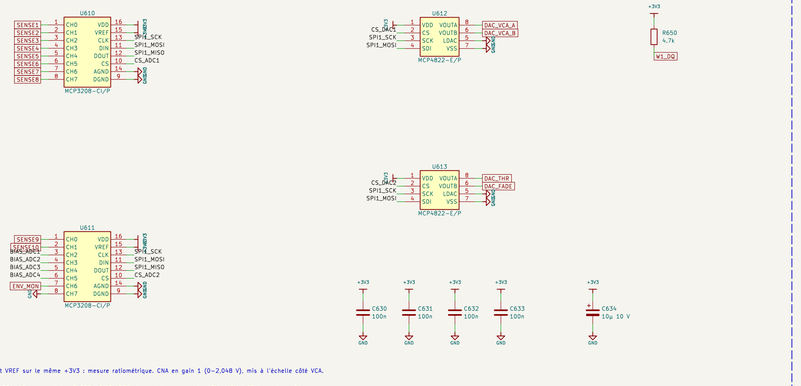
Carte d'interface traversante : 2 × MCP3208 (SPI1), 2 × MCP4822, 1-Wire



Pistes capteur et VREF sur le même +3V3 : mesure ratiométrique. CNA en gain 1 (0–2,048 V), mis à l'échelle côté VCA.


Pots 1–10 : SENSE1–10 : courant des 6L6GC ; BIAS_ADC1–4 : enveloppe du gate ; ENV_MON (affichage du seuil).

MIDI IN et THRU (UART5 du PI)

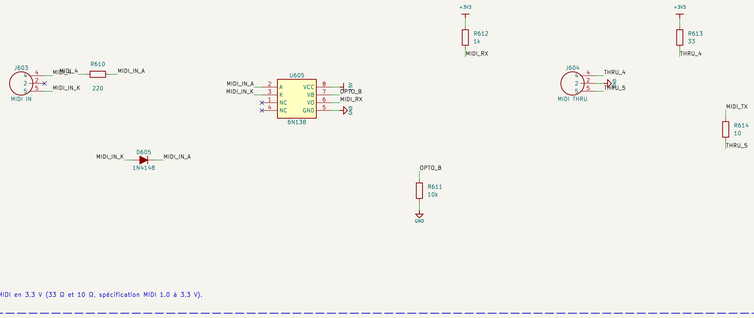


Sortie MIDI en 3,3 V (33 Ω et 10 Ω, spécification MIDI 1.0 à 3,3 V).

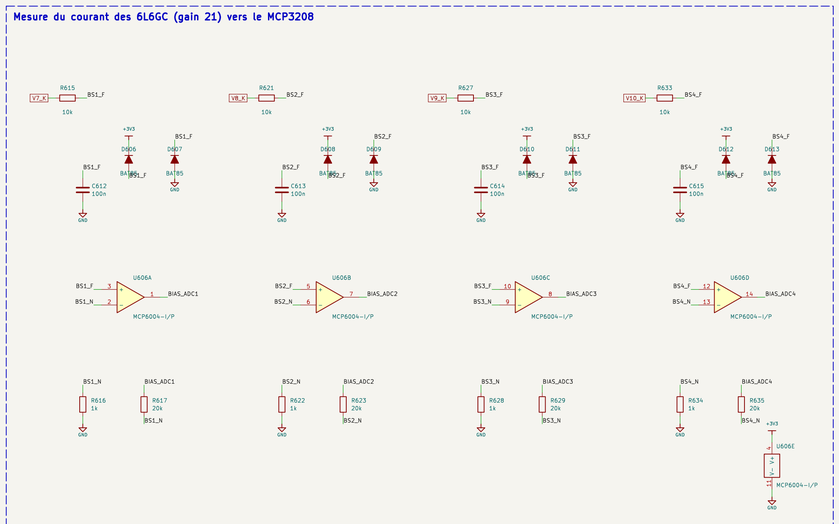Mesure du courant des 6L6GC (gain 21) vers le MCP3208



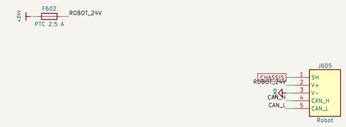Bus CAN et 24 V vers le robot (M12, brochage CANopen)



500 kbit/s ; 120 Ω sur le HAT et sur le dernier servo. Adresses : 1 radial, 2 distance, 3 angle.

Blindage du câble à la face arrière par le corps de l'embase ; paire torsadée pour CAN_H et CAN_L.

Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py

Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier

Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié

Projet open source (CERN-OHL-S)


Sheet: /Pilotage/


File: pilotage.kicad_sch


Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Alimentations BT, Raspberry


Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 7/9

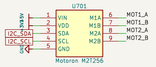
Moteurs des pots : 5 × Pololu Motoron M2T256 (I²C, PWM 20 kHz), sur une barrette près de la façade



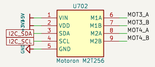

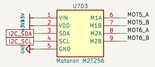

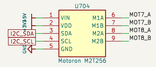

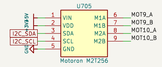




Adresses I²C 16 à 20, programmées une carte à la fois. PWM à 20 kHz, hors bande audio : les moteurs s'arrêtent si le Pi cesse d'émettre (délai de commande).

Un seul câble vers le Pi : I²C, +3V3 logique, +5V moteurs, masse. MOT1–9 : pots de l'ampli ; MOT10 : Blend.


Moteurs (100 nF aux bornes) et pistes capteur (filtre 1 k / 100 nF vers le MCP3208)





RV802 : piste audio libre

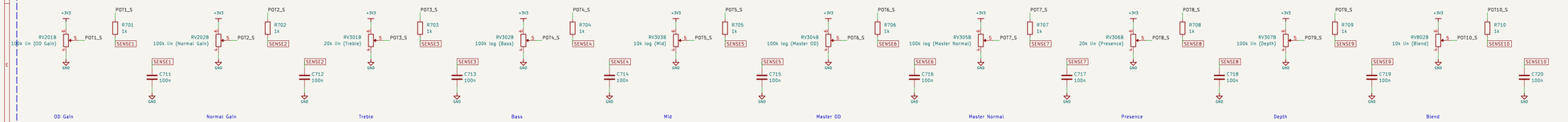


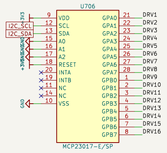
LED des LDR et bobines des relais : 2 × MCP23017 et 3 × ULN2803 ; GATE_OFF




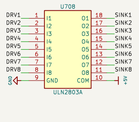


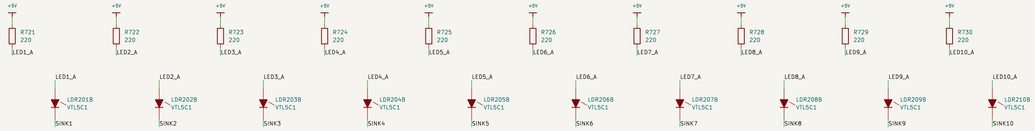

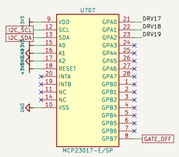

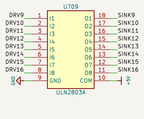

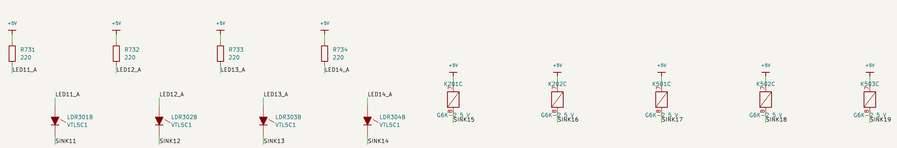

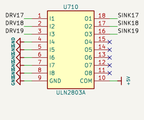

Affectation DRVn / SINKn : 1↔LDR201 Crunch 2↔LDR202 Clean 3↔LDR203 Bright 4↔LDR204 Canal clair coupé 5↔LDR205 Liaison directe 6↔LDR206 Étage sup. 7↔LDR207 LDR1 (clean) 8↔LDR208 Cli

pper 10 k 9↔LDR209 Clipper 4,4 k 10↔LDR210 LDR2 (OD) 11↔LDR301 Poussée 12↔LDR302 LDR3 master OD 13↔LDR303 LDR4 master N 14↔LDR304 Mute 15↔K201 Découplages réduits 16↔K202 Liaison 2,2 nF 17↔K501 TS en service 18↔K502 Insert 19↔K503 Polarité B

GATE_OFF (U707 GPB7, tiré à 3,3 V) : gate ouvert tant que le Pi ne l'a pas activé.




Simulation : spice/slo.py (variante mod) : vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /Commandes/
File: commandes.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Moteurs des pots, capteurs d


Size: A1	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 8/9

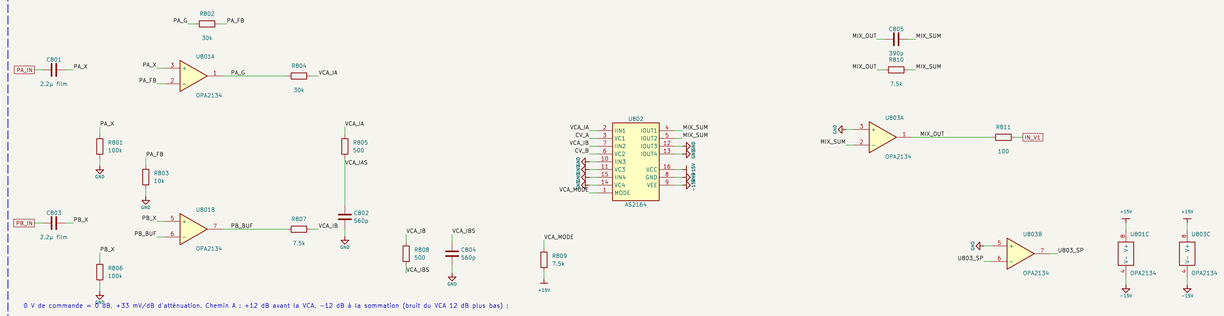Mélange : préampli ×4 du chemin A, VCA AS2164, sommation à −12 dB



0 V de commande = 0 dB, +33 mV/dB d'atténuation. Chemin A : +12 dB avant la VCA, −12 dB à la sommation (bruit du VCA 12 dB plus bas) ; chemin B (HM-2, ≈ +3 dBu) par 7.5 k : gain unité à 0 V. Sortie IN_V1 vers la grille de V1B (câble blindé).

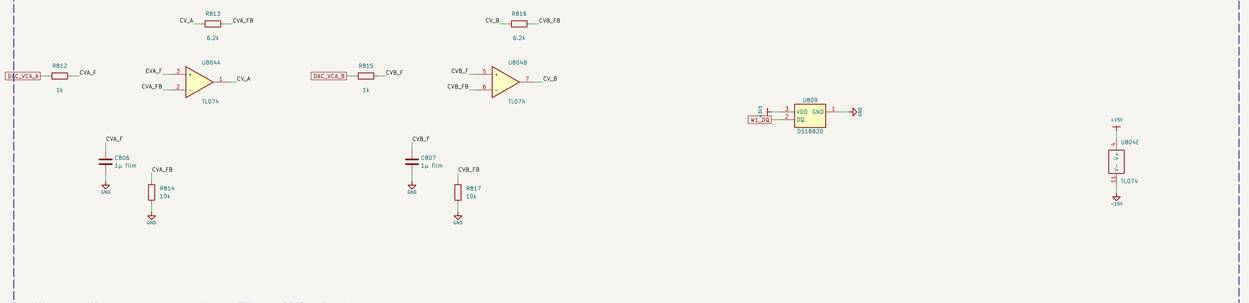
Commandes des VCA (CNA 0–2,048 V × 1,62 → 0–3,3 V, soit 0 à −100 dB) et sonde de température



U809 collé sur U802 : la constante de commande dérive de −3300 ppm/K (kT/q) : le PI corrige les tensions.

Lol du bouton Blend (logiciel) : TS fixe, HM-2 de − à 0 dB par rapport à elle, toute la course sur la plage utile.

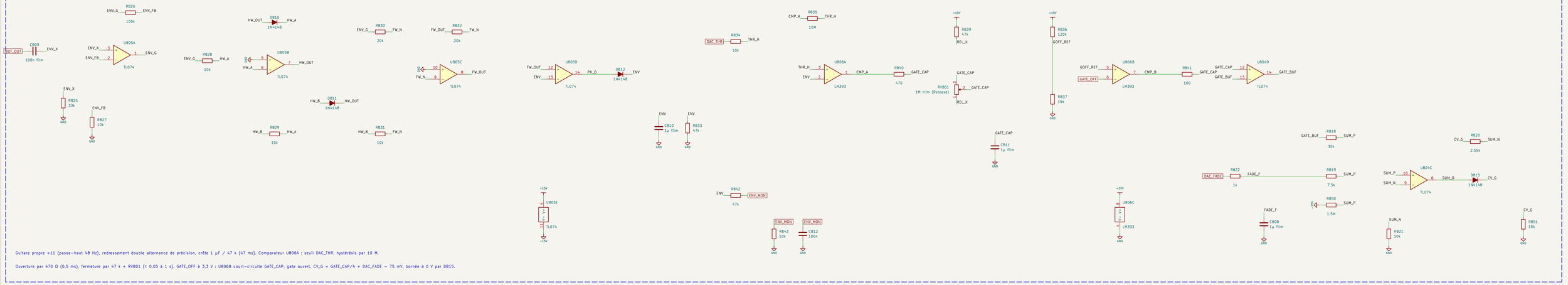
Noise gate : détection sur la guitare (U805, U806), forme et commande de la VCA du gate



Guitare propre ×11 (passe-haut 48 Hz), redressement double alternance de précision, crête 1 µF / 47 k (47 ms). Comparateur U806A : seuil DAC_THR, hystérésis par 10 M.

Ouverture par 470 Ω (0,5 ms), fermeture par 47 k + RVB01 (τ 0,05 à 1 s). GATE_OFF à 3,3 V : U806B court-circuite GATE_CAP, gate ouvert. CV_G = GATE_CAP/4 + DAC_FADE − 75 mV, bornée à 0 V par D815.

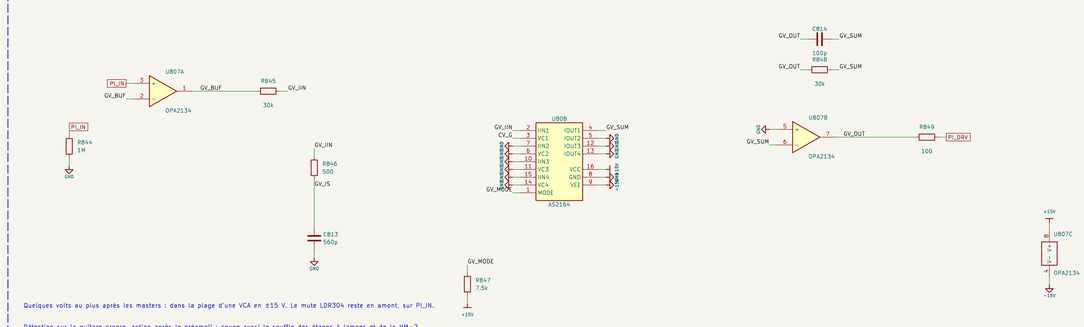
VCA du gate entre masters et déphaseur (petite carte près de V5)



Quelques volts au plus après les masters : dans la plage d'une VCA en ±15 V. Le mute LDR304 reste en amont, sur PI_IN.

Détection sur la guitare propre, action après le préampli : coupe aussi le souffle des étages à lampes et de la HM-2.

Découplage ±15 V

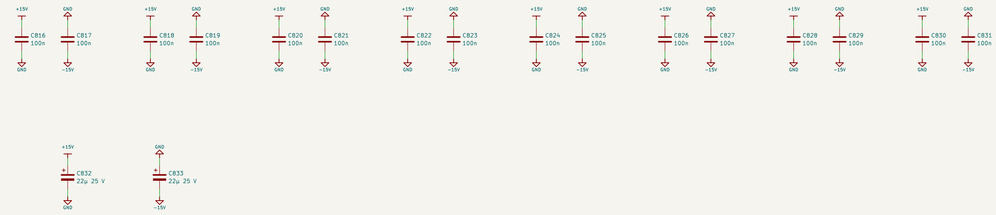

Un 100 nF par boîtier et par rail, au plus près des broches (U801–U808).

Simulation : spice/slo.py (variante mod) ; vérification : check_sch.py
Haute tension mortelle : voir la procédure de mise en route du dossier
Schéma de référence : SLO-100 annoté par Rob Robinette (v1.6f), redessiné et modifié
Projet open source (CERN-OHL-S)
Sheet: /VCA et noise gate/
File: vca_gate.kicad_sch

Title: Tête 100 W pilotable, famille SLO-100 — Mélange TS / HM-2 par VCA

Size: A1 — Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 9/9